

CCO-1-2020-1-ATIVIDADE-APS

Paulo Emanuel Madeira de Freitas – 202003566

UNIFG – Boa Vista

CCO I – Sistemas Digitais

Desenvolva um diagrama de bloco com descritivo funcional de um circuito digital, contendo no mínimo 3 portas, apresentando a tabela verdade do seu circuito.

PORTAS LOGICAS

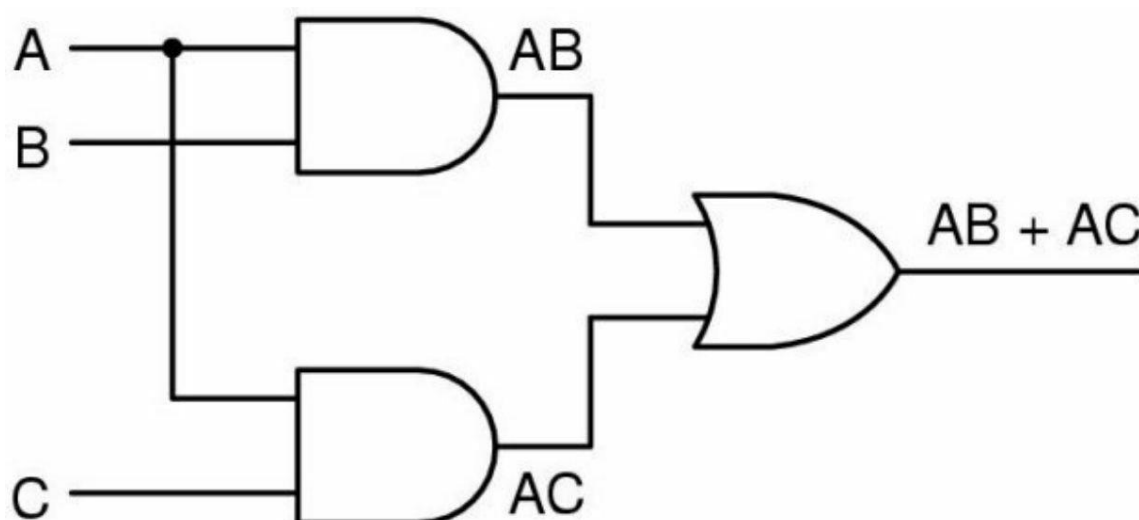


TABELA VERDADE

A	B	C	AB	AC	AB + AC
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

