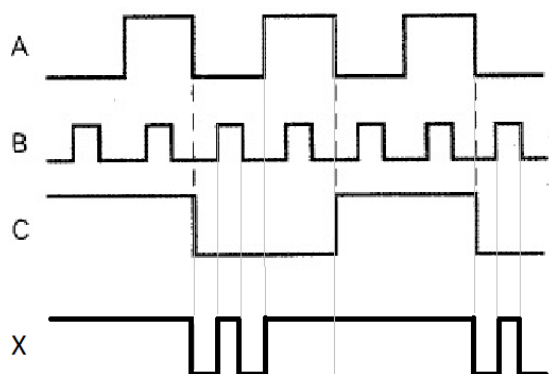


## LISTA 1 - FUNÇÕES LÓGICAS - RESPOSTAS


01

A porta OR tem como função gerar uma tensão alta (nível lógico 1) em sua saída, o que faria o alarme soar, caso pelo menos uma de suas entradas (que correspondem às saídas dos comparadores) esteja em tensão alta (nível lógico 1), o que ocorre quando um dos parâmetros do sistema (temperatura ou pressão) excedem o valor de referência, indicando uma temperatura muito alta ou uma pressão muito alta.


02



a)

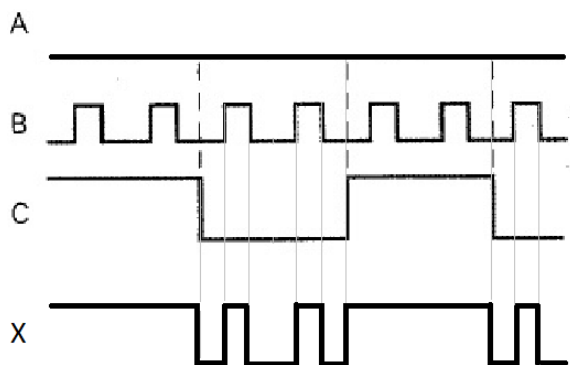


b)

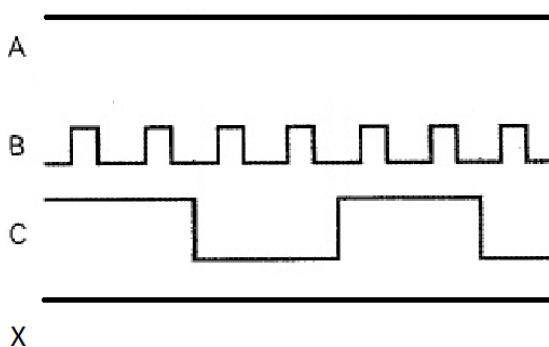

03


a.

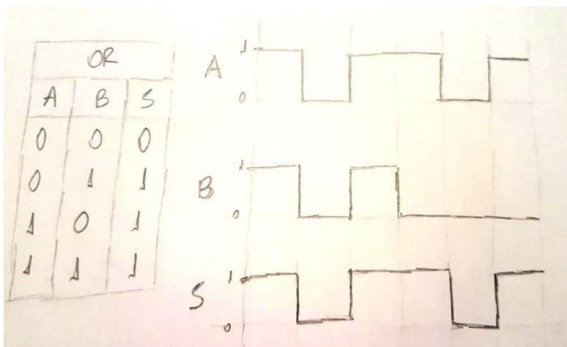Falso. Na figura, podemos observar que S é igual a A, mas B não está permanentemente em nível baixo; basta que B não seja alto quando A for baixo.




b.

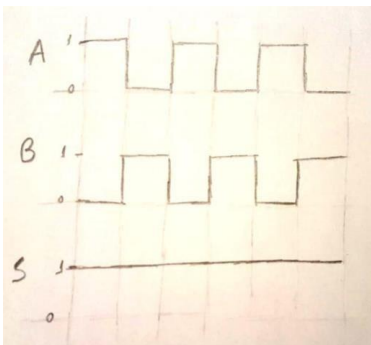
Falso. Na figura, podemos observar que S está sempre em nível alto, mas A e B não compartilham dessa mesma característica; basta que a cada instante de tempo haja pelo menos uma entrada em nível alto.




4.a)

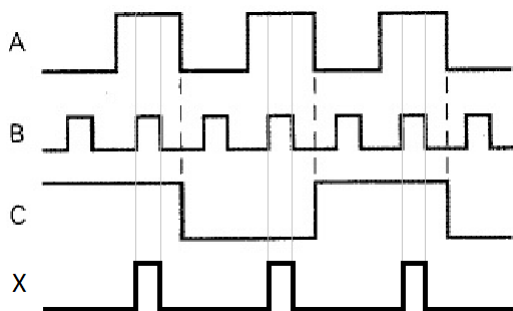

b)

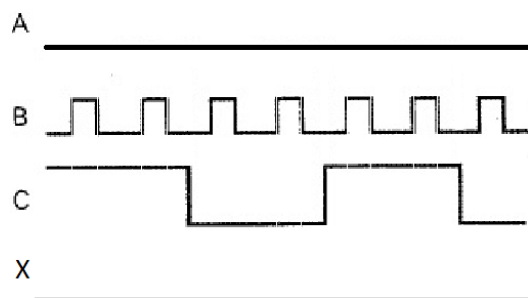

c)

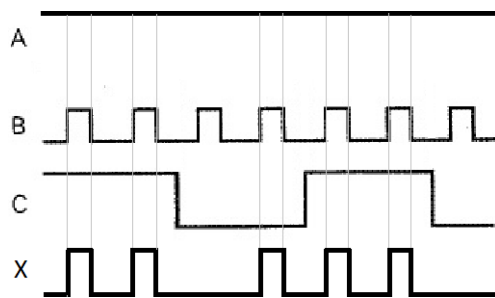

05

Basta que a porta OR seja trocada por uma porta AND.

06

Verdadeiro, a porta AND produz uma saída em nível alto apenas se todas as entradas estiverem em nível alto. 7.a)

$$X = \overline{A} \cdot B \cdot C$$

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

b)

$$X = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) + (A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot B \cdot D)$$


A	B	C	D	X
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

8.


$$X = \overline{[(\overline{A+B}) \cdot C \cdot D] \cdot E}$$

9.


a)

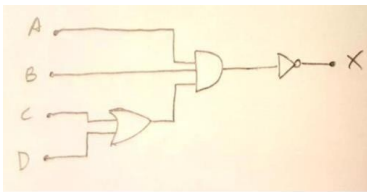


b)

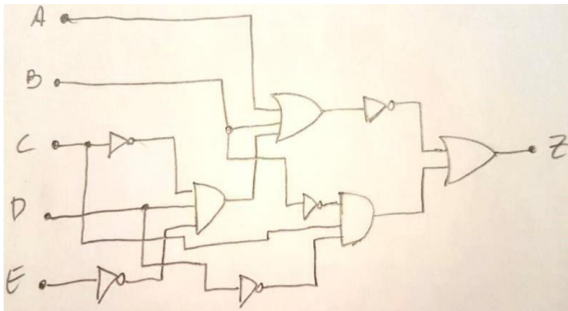


c)

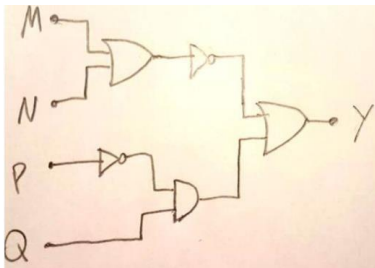


d)

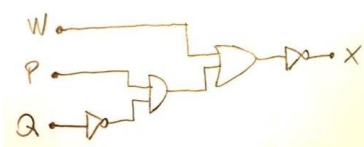

e)

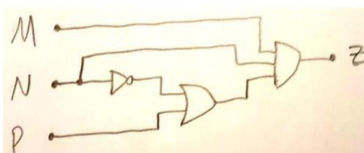


f)

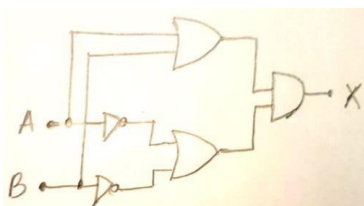


8.

$$X = \overline{[(\overline{A} \cdot B) \cdot C] \cdot D} \cdot E$$


9.

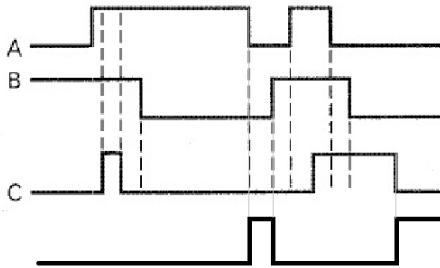

12.

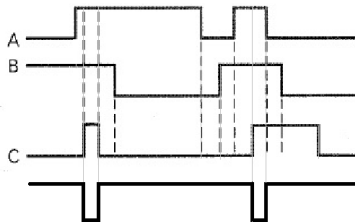

13.

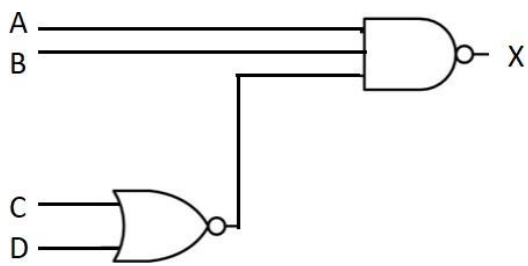

1)